
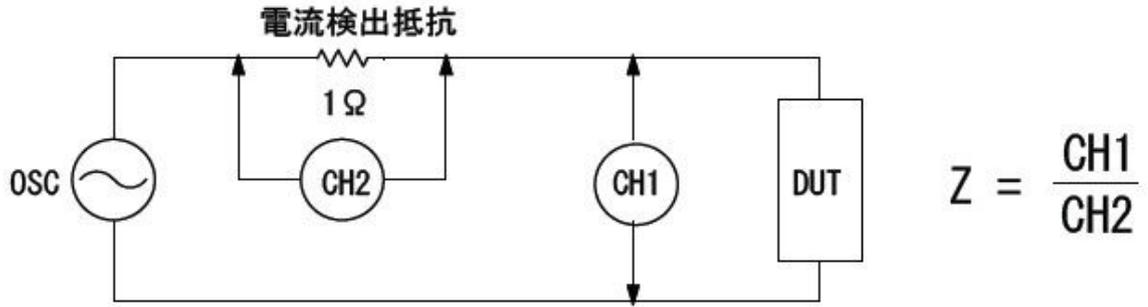


オペアンプ出力インピーダンスの計測方法

1. インピーダンス計測ブロック図

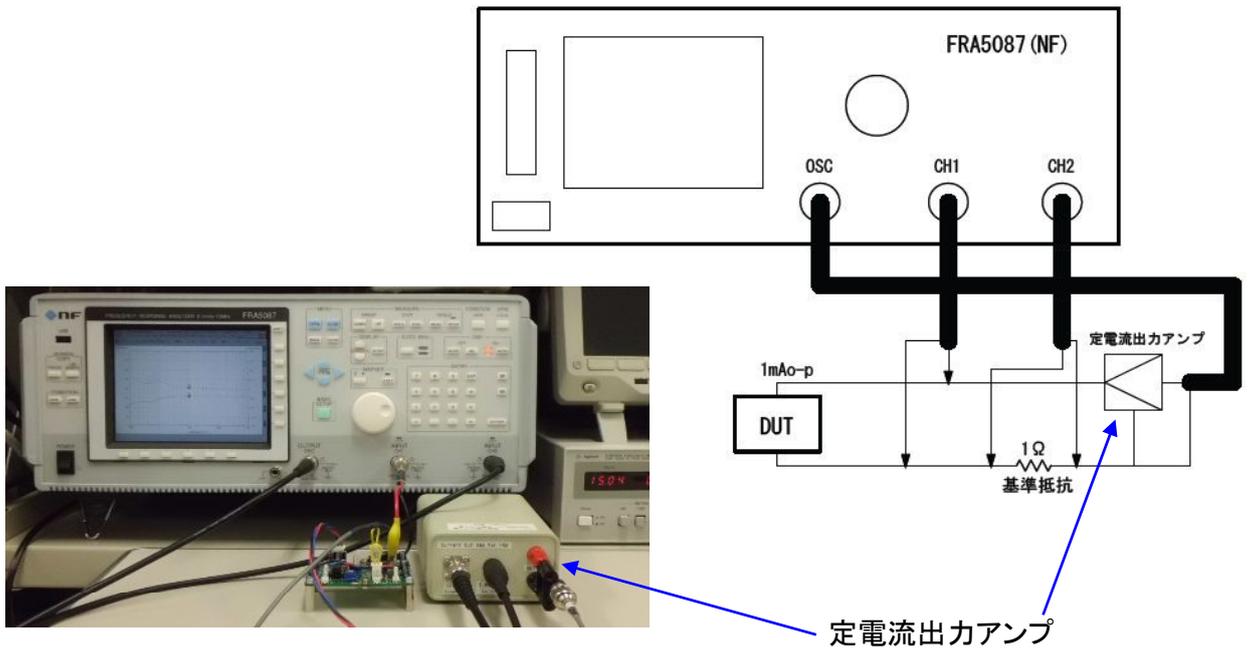

スイープ発振器出力を被計測体に接続し、電流と電圧からインピーダンスを算出する。



2. 測定回路

